

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



ابزار دقیق

تمرین سری ششم

نام و نام خانوادگی:

امیرعلی دهقانی

شماره دانشجویی:

۸۱۰۱۰۲۴۴۳

فهرست مطالب

سوال ۱

۲

بررسی و نحوه عملکرد سنسور گاز MQ-4

۲

شبیه سازی

۳

سوال ۲

۴

بررسی و نحوه عملکرد سنسور DHT11

۴

شبیه سازی

۴

سوال ۳

۷

بررسی و نحوه عملکرد ماژول LDR

۷

شبیه سازی

۷

سوال ۴

۱۰

بررسی عملکرد سنسورهای دبی با خروجی پالسی

۱۰

شبیه سازی

۱۰

سوال ۱

بررسی و نحوه عملکرد سنسور گاز MQ-4


سنسور MQ-4 یکی از سنسورهای معروف و پرکاربرد برای تشخیص گاز متان (CH₄) و گازهای طبیعی است. نحوه کار این سنسور نسبتاً ساده و بر اساس تغییر مقاومت الکتریکی یک ماده نیمه‌هادی است.

ساختار و مکانیزم عملکرد سنسور:


در داخل این سنسور یک هیتر کوچک قرار دارد که معمولاً با ولتاژ ۵ ولت کار می‌کند. این هیتر، سطح ماده حساس سنسور (که معمولاً از جنس دی‌اکسید قلع یا SnO₂ است) را تا دمای مشخصی گرم می‌کند تا شرایط برای واکنش با گازها فراهم شود. در هوای تمیز، مولکول‌های اکسیژن هوا روی سطح گرم‌شده سنسور می‌نشینند و الکترون‌های آزاد ماده نیمه‌هادی را به خود جذب می‌کنند. این کار باعث می‌شود مقاومت الکتریکی سنسور بسیار بالا برود و جریان کمی از آن عبور کند. وقتی گاز متان یا گاز شهری در محیط پخش می‌شود، این گازها با اکسیژن‌های جذب‌شده روی سطح سنسور واکنش می‌دهند. این واکنش شیمیایی باعث می‌شود الکترون‌های گیر افتاده دوباره آزاد شوند و در نتیجه، مقاومت الکتریکی سنسور به شدت افت پیدا کند.

خروجی‌های سنسور:

- **خروجی آنالوگ (پایه AO):** با تغییر مقاومت سنسور، ولتاژ این پایه به صورت پیوسته تغییر می‌کند. هر چه غلظت گاز در محیط بیشتر باشد، ولتاژ این پایه بالاتر می‌رود.
- **خروجی دیجیتال (پایه DO):** بر روی مازول این سنسور معمولاً یک آی‌سی مقایسه‌کننده (مانند LM393) و یک پتانسیومتر قرار دارد. ما می‌توانیم با پیچاندن پتانسیومتر، یک Threshold حساسیت تعریف کنیم. به محض اینکه غلظت گاز از این حد بیشتر بشود، خروجی دیجیتال وضعیت خود را تغییر می‌دهد که می‌توانیم از آن مستقیماً برای اتصال به پایه‌های ورودی دیجیتال میکروکنترلر استفاده کنیم.

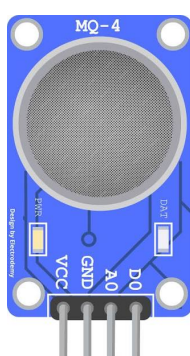

(ب) نمای شماتیک مازول سنسور گاز MQ-4

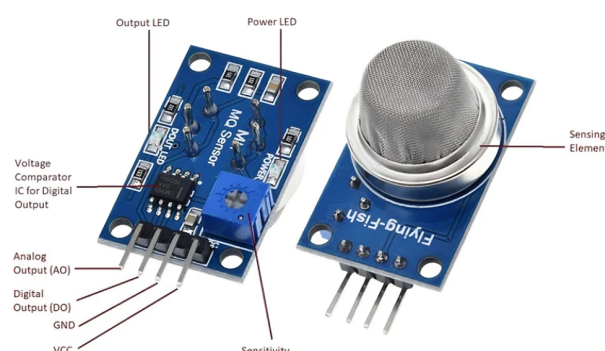


(آ) نمای ظاهری مازول سنسور گاز MQ-4

شکل ۱: سنسور گاز MQ-4 و پایه‌های آن


شبیه‌سازی

برای شبیه‌سازی این سیستم در نرم‌افزار پروتئوس، ابتدا میکروکنترلر STM32F103 در مدار قرار گرفت. خروجی DO از سنسور MQ-4 به پایه PA0 متصل شد تا میکروکنترلر بتواند وضعیت گاز محیط را بررسی کند. همچنین یک LED به پایه خروجی PA1 متصل شد تا با تشخیص گاز، هشدار بدهد. برای شبیه‌سازی حضور یا عدم حضور گاز، یک کلید منطقی در پایه تست سنسور قرار داده شد.

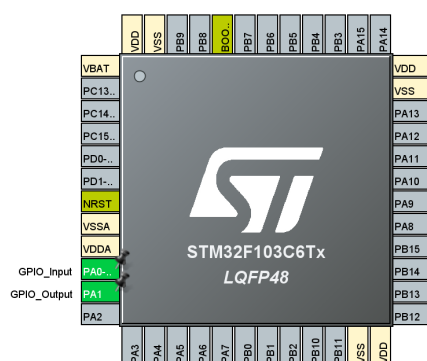در STM32CubeIDE، پایه PA0 برای ورودی و پایه PA1 برای خروجی تنظیم شدند.



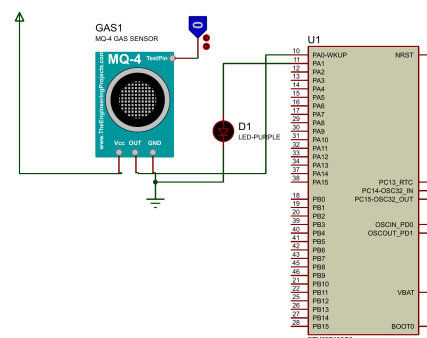
STM32CubeIDE تنظیمات پایه‌ها در نرم‌افزار



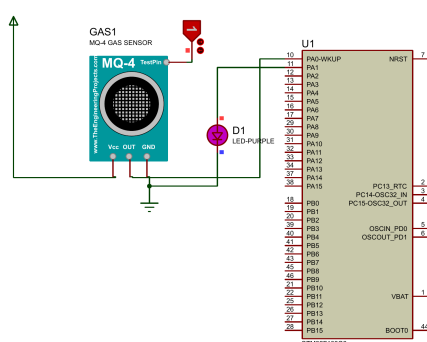
(I) شماتیک مدار سنسور گاز در پروتئوس

شکل ۲: طراحی سخت‌افزاری و تنظیمات اولیه میکروکنترلر

روند کار به این صورت است که میکروکنترلر به طور مداوم پایه ورودی متصل به سنسور را می‌خواند. اگر مقدار خوانده شده برابر با یک منطقی باشد (به این معنی که سنسور نشستی گاز را تشخیص داده است)، میکروکنترلر بلافاصله پایه خروجی خود را یک کرده و LED هشدار را روشن می‌کند. در غیر این صورت، پایه خروجی در وضعیت صفر باقی مانده و LED خاموش می‌ماند. با اجرای شبیه‌سازی و تغییر وضعیت کلید متصل به پایه تست، عملکرد مدار بررسی شد. ویدیوی شبیه‌سازی این مدار در فولدر Q1 قرار دارد. در تصاویر زیر عملکرد مدار در دو حالت هوای پاک و تشخیص گاز قابل مشاهده است.



(ب) تشخیص نشستی گاز (LED روشن)

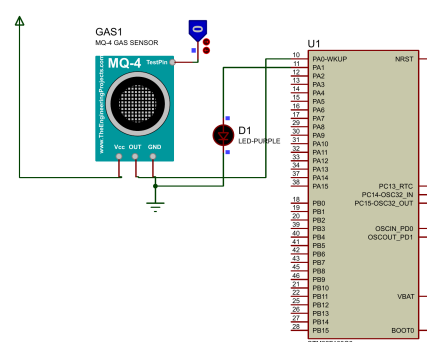

(I) عدم تشخیص گاز (LED خاموش)


شکل ۳: خروجی شبیه‌سازی در حالت‌های مختلف

سوال ۲

بررسی و نحوه عملکرد سنسور DHT11

سنسور DHT11 یک سنسور ارزان و پرکاربرد برای اندازه‌گیری دما و رطوبت محیط است. در داخل این سنسور دو بخش اصلی وجود دارد: یک سنسور رطوبت خازنی و یک ترمیستور برای اندازه‌گیری دما. یک آی‌سی ساده هم در سنسور قرار دارد که مقادیر آنالوگ این دو بخش را می‌خواند و به سیگنال دیجیتال تبدیل می‌کند.


ارسال داده‌ها در این سنسور از طریق یک پروتکل ارتباطی تک‌سیم انجام می‌شود. میکروکنترلر ابتدا یک سیگنال شروع برای سنسور می‌فرستد. سنسور در جواب، یک بسته داده‌ی ۴۰ بیتی ارسال می‌کند. این ۴۰ بیت شامل مقادیر صحیح و اعشاری رطوبت، مقادیر صحیح و اعشاری دما و در نهایت یک بایت برای بررسی صحت داده‌ها است. میکروکنترلر با زمان‌بندی دقیق طول پالس‌ها، صفر و یک بودن هر بیت را تشخیص می‌دهد.

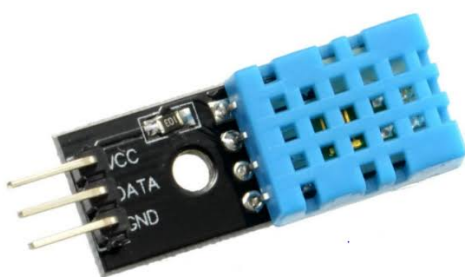

شکل ۴: ماژول سنسور DHT11


شبیه‌سازی

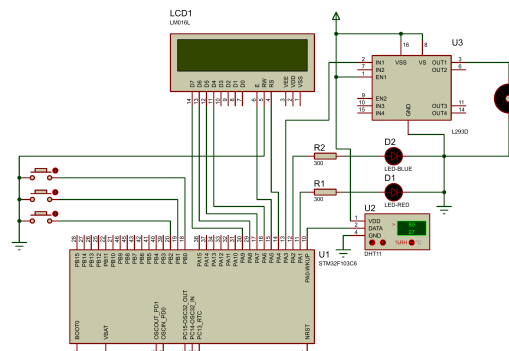برای شبیه‌سازی این سیستم در نرم‌افزار پروتئوس، مدار شامل سنسور DHT11، نمایشگر LCD، سه کلید فشاری، دو LED (به عنوان هیتر و رطوبت‌ساز) و یک موتور DC با درایور بسته شد. در STM32CubeIDE پایه‌های متصل به نمایشگر و ال‌ای‌دی‌ها برای خروجی، پایه PA3 برای تولید موج PWM موتور، و پایه‌های PB0 تا PB2 برای کلیدها تنظیم شدند.



(آ) شماتیک کلی مدار سنسور دما و رطوبت

روند کار به این صورت است که سیستم در حالت پیش‌فرض مقادیر فعلی سنسور و مقادیر هدف را روی نمایشگر نشان می‌دهد. با زدن کلید Menu، می‌توان وارد منوهای تنظیم دما و رطوبت شد و با کلیدهای بالا و پایین، این مقادیر را تغییر داد. اگر دمای محیط کمتر از هدف باشد، هیتر روشن می‌شود. اگر رطوبت کمتر از هدف باشد، رطوبت‌ساز روشن می‌شود. در صورتی که دما از مقدار هدف بالاتر برود، موتور تهویه با موج PWM راه‌اندازی می‌شود که سرعت آن با افزایش اختلاف دما بیشتر می‌شود. در حالت پایدار که مقادیر سنسور دقیقاً با مقادیر هدف برابر باشند، تمام خروجی‌ها خاموش می‌مانند. ویدیوی شبیه‌سازی این مدار در فولدر Q2 قرار دارد.

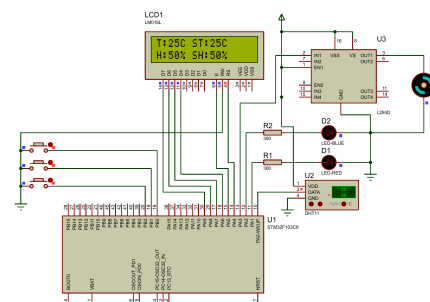


(آ) حالت اولیه و پایدار مدار (خروجی‌ها خاموش)

(ب) تشخیص افت رطوبت و روشن شدن رطوبت‌ساز (LED آبی)

(آ) تشخیص افت دما و روشن شدن هیتر (LED قرمز)

شکل ۷: عملکرد سیستم در پاسخ به افت دما و رطوبت

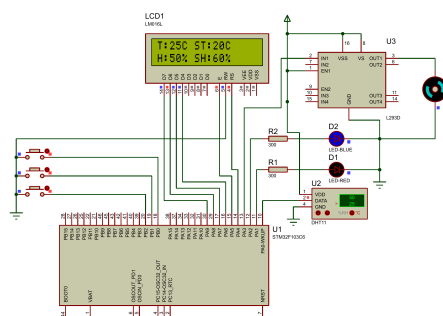

شکل ۸: تشخیص افزایش دما و روشن شدن موتور تهویه با موج PWM

سوال ۳

بررسی و نحوه عملکرد ماژول LDR


مقاومت وابسته به نور یا Light Dependent Resistor (LDR) قطعه‌ای است که مقاومت الکتریکی آن با توجه به شدت نور محیط تغییر می‌کند. در محیط‌های تاریک، مقاومت LDR بسیار بالا است و با تابش نور به سطح آن، این مقاومت به شدت کاهش می‌یابد. ماژول‌های LDR با استفاده از این ویژگی و یک مدار مقسم ولتاژ ساده، تغییرات مقاومت را به تغییرات ولتاژ تبدیل می‌کنند.

تفاوت خروجی‌های AO و DO:

• **خروجی آنالوگ (AO):** این پایه ولتاژ خروجی سنسور را به صورت پیوسته نشان می‌دهد. میکروکنترلر می‌تواند با استفاده از ADC این ولتاژ را خوانده و شدت نور محیط را به صورت دقیق اندازه‌گیری کند.

• **خروجی دیجیتال (DO):** این پایه تنها می‌تواند دو وضعیت منطقی صفر و یک (به معنای روشن یا تاریک بودن محیط) را نشان دهد و مستقیماً به پایه‌های ورودی دیجیتال میکروکنترلر متصل می‌شود. وضعیت این خروجی توسط یک آی‌سی مقایسه‌کننده (مانند LM393) روی ماژول تعیین می‌شود.

نقش پارامتر Threshold: پارامتر Threshold، مرز بین روشنایی و تاریکی را برای ماژول مشخص می‌کند. مقایسه‌کننده موجود روی برد، ولتاژ آنالوگ سنسور را با این مقدار Threshold که توسط پتانسیومتر تنظیم می‌شود، مقایسه می‌کند. هر زمان که سطح نور از این حد بیشتر یا کمتر شود، خروجی دیجیتال تغییر وضعیت می‌دهد. با تنظیم این پارامتر، می‌توانیم حساسیت مدار را برای محیط‌های نوری مختلف تنظیم کنیم.

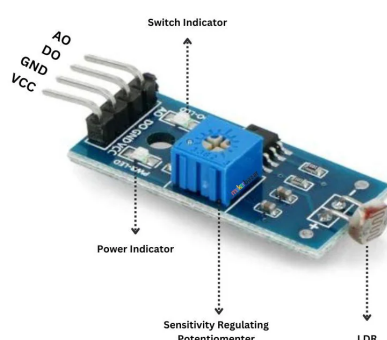


شکل ۹: ماژول سنسور LDR


شبیه‌سازی

در این بخش، مدار مورد نیاز شامل میکروکنترلر، نمایشگر LCD، ماژول LDR، یک بافر منطقی و یک LED در نرم‌افزار پروتئوس شبیه‌سازی شد. پایه AO سنسور مستقیماً به پایه PA0 میکروکنترلر متصل شد تا مقادیر پیوسته ولتاژ توسط ADC خوانده شود. خروجی DO نیز در ابتدا برای ایزولاسیون از یک بافر عبور داده شد و سپس به پایه PA1 متصل شد. در نرم‌افزار STM32CubeIDE، واحد ADC1 در حالت Continuous Conversion Mode تنظیم شد.

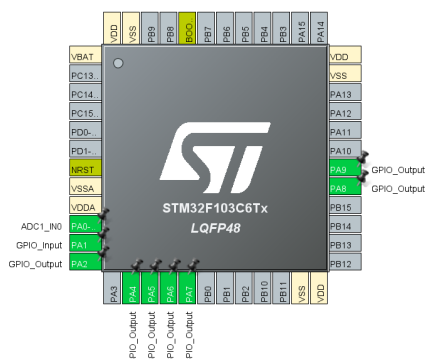کد به این صورت است که مقدار دیجیتال تبدیل شده، خوانده شده و با استفاده از رابطه $V = \frac{ADC \times 3.3}{4095}$ به ولتاژ معادل تبدیل و روی نمایشگر نشان داده می‌شود. به صورت هم‌زمان، وضعیت پایه دیجیتال اسکن شده و با تشخیص نور کافی (صفر شدن خروجی دیجیتال مازول)، میکروکنترلر فرمان روشن شدن LED متصل به پایه PA2 را صادر می‌کند.



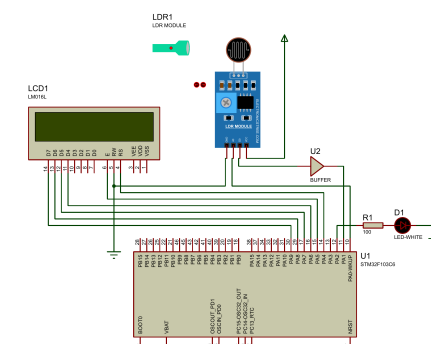STM32CubeIDE در نرم‌افزار (ب) تنظیمات پایه‌ها



(ت) شماتیک مدار سنسور LDR در پروتئوس


شکل ۱۰: طراحی سخت‌افزاری و تنظیمات اولیه میکروکنترلر

پارامتر SRV: پارامتر SRV مخفف Series Resistor Value (مقدار مقاومت سری) است. سنسورهای LDR به تنهایی فقط مقاومت خود را تغییر می‌دهند و نمی‌توانند مستقیماً تغییرات ولتاژ تولید کنند. برای حل این مشکل در مازول‌های واقعی، سنسور LDR را با یک مقاومت ثابت سری می‌کنند تا یک مدار مقسم ولتاژ تشکیل شود. خروجی آنالوگ سنسور، دقیقاً ولتاژ نقطه مشترک بین این دو مقاومت است. پارامتر SRV در نرم‌افزار پروتئوس، اندازه همین مقاومت ثابت را مشخص می‌کند که در مازول‌های استاندارد معمولاً برابر با ۱۰ کیلو اهم است.


برای بررسی عملکرد مازول در حساسیت‌های مختلف نوری، پارامتر SRV سنسور در پروتئوس روی ۱۰٪ تنظیم شد و مدار به ازای سه مقدار مختلف برای Threshold آزمایش شد. با تغییر نور در شبیه‌ساز، نقاط مرزی سوئیچ شدن خروجی دیجیتال ثبت شد. نتایج این تست‌ها به شرح زیر است:

- **تست اول (Threshold = 1):** مدار دارای بیشترین حساسیت بود. با کمترین افزایش نور، ولتاژ سنسور به ۰/۳۳ ولت (مقدار ADC برابر ۴۰۹) رسید و LED روشن شد.
- **تست دوم (Threshold = 3):** برای روشن شدن LED به شدت نور بیشتری نسبت به حالت قبل نیاز بود و نقطه سوئیچ به ولتاژ ۰/۹۹ ولت (مقدار ADC برابر ۱۲۲۸) تغییر کرد.
- **تست سوم (Threshold = 5):** حساسیت مدار به شدت کاهش یافت و LED تنها با تابش نور بسیار شدید تغییر وضعیت داد، که در این حالت ولتاژ سنسور به ۱/۳۲ ولت (مقدار ADC برابر ۱۶۳۸) رسیده بود.

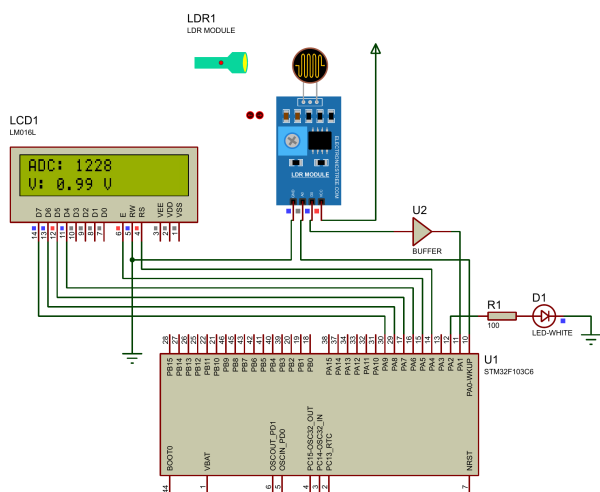
نتیجه‌گیری: همان‌طور که مشخص است، با افزایش مقدار Threshold، ولتاژ مرجع مقایسه‌کننده روی مازول افزایش می‌یابد. در نتیجه، برای اینکه سنسور بتواند ولتاژ آنالوگ خود را از این مرجع جدید عبور دهد و خروجی دیجیتال را فعال (صفر) کند، نیاز به شدت نور بسیار بیشتری دارد. این قابلیت در محیط‌های واقعی از طریق پتانسیومتر روی مازول برای تنظیم مرز تاریکی و روشنایی استفاده می‌شود.



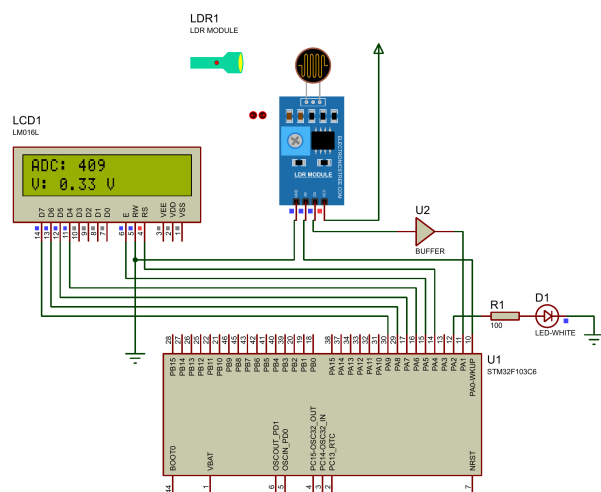(ب) نقطه سوئیچ خروجی به ازای 3 = Threshold



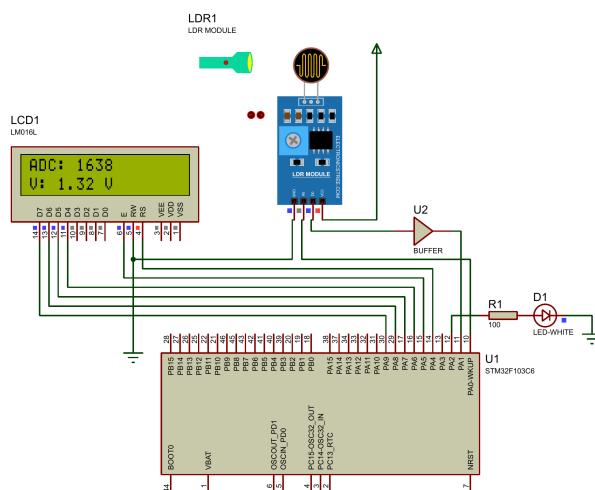(ا) نقطه سوئیچ خروجی به ازای 1 = Threshold



(ج) نقطه سوئیچ خروجی به ازای 5 = Threshold

شکل ۱۱: تست حساسیت مدار و بررسی عملکرد خروجی دیجیتال در مقادیر مختلف Threshold

ویدیوی کامل شبیه‌سازی این بخش در فولدر Q3 قرار دارد.

سوال ۴

بررسی عملکرد سنسورهای دبی با خروجی پالسی

سنسورهای دبی با خروجی پالسی دارای یک مکانیزم مکانیکی-الکترونیکی ساده هستند. در مسیر جریان سیال، یک توربین یا پروانه کوچک قرار دارد که با عبور مایع به چرخش در می‌آید. روی پره‌های این توربین قطعات آهنربایی نصب شده است و در بدنه سنسور نیز یک حسگر Hall Effect وجود دارد. هر بار که پره‌های آهنربایی از مقابل حسگر عبور می‌کنند، میدان مغناطیسی باعث تغییر وضعیت خروجی حسگر شده و یک پالس دیجیتال (موج مربعی) تولید می‌شود.

سرعت چرخش پروانه توربین، وابستگی مستقیمی به سرعت و حجم سیال عبوری در واحد زمان دارد. افزایش دبی باعث سریع‌تر چرخیدن پروانه شده و در نتیجه، فرکانس افزایش می‌یابد. همچنین کاهش دبی منجر به کند شدن حرکت پروانه و کاهش فرکانس موج خروجی می‌شود.


بنابراین، میکروکنترلر با اندازه‌گیری فرکانس این موج مربعی و استفاده از ضریب کالیبراسیون مخصوص سنسور، می‌تواند مقدار دقیق دبی جریان را محاسبه کند.




شکل ۱۲: سنسور دبی آب

شبیه‌سازی

در این بخش، مدار مورد نیاز شامل میکروکنترلر، نمایشگر LCD و قطعه CLOCK در نرم‌افزار پروتئوس بسته شد. قطعه CLOCK برای شبیه‌سازی پالس‌های خروجی سنسور دبی استفاده شده و به پایه PB0 میکروکنترلر متصل شد. در تنظیمات STM32CubeIDE، این پایه در حالت Interrupt خارجی با حساسیت به لبه بالارونده تنظیم شد تا بتواند تعداد پالس‌های ورودی را بشمارد. روند کد به این صورت است که میکروکنترلر در یک بازه زمانی یک ثانیه‌ای، تعداد پالس‌های شمرده شده توسط Interrupt را به عنوان فرکانس در نظر می‌گیرد. سپس با استفاده از رابطه $Q = \frac{f}{V/\Delta}$ مقدار دبی جریان بر حسب لیتر بر دقیقه محاسبه شده و همراه با فرکانس روی نمایشگر چاپ می‌شود.

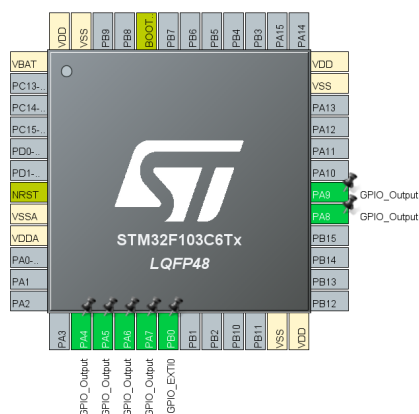

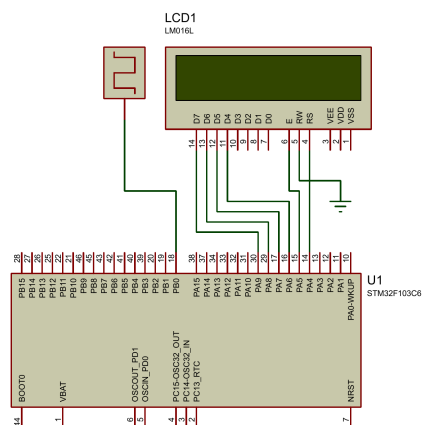(ب) تنظیمات پایه‌ها در نرم‌افزار STM32CubeIDE




(آ) شماتیک مدار سنسور دبی


شکل ۱۳: طراحی سخت‌افزاری و تنظیمات میکروکنترلر

برای تست عملکرد سیستم، فرکانس قطعه CLOCK به ترتیب روی مقادیر ۱۵، ۳۰ و ۶۰ هرتز تنظیم شد و مقادیر محاسبه شده توسط میکروکنترلر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمایش‌ها به شرح زیر است:

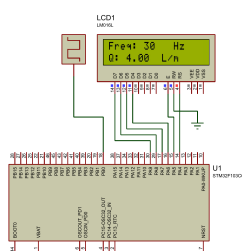
- **فرکانس ۱۵ هرتز:** میکروکنترلر فرکانس را به درستی تشخیص داده و مقدار دبی جریان را برابر ۲/۰۰ لیتر بر دقیقه محاسبه کرد.
- **فرکانس ۳۰ هرتز:** با دو برابر شدن فرکانس، مقدار دبی نیز دو برابر شده و عدد ۴/۰۰ لیتر بر دقیقه روی نمایشگر ثبت شد.
- **فرکانس ۶۰ هرتز:** سیستم به درستی دبی ۸/۰۰ لیتر بر دقیقه را محاسبه کرد که نشان‌دهنده رابطه کاملاً خطی بین فرکانس ورودی و دبی عبوری است.



(ب) تست مدار با فرکانس ۳۰ هرتز

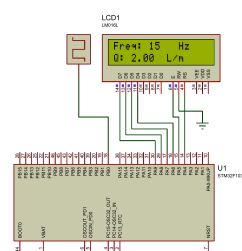

(آ) تست مدار با فرکانس ۱۵ هرتز

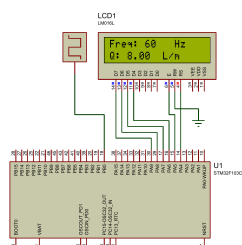

(ج) تست مدار با فرکانس ۶۰ هرتز

شکل ۱۴: بررسی عملکرد میکروکنترلر در فرکانس‌های ورودی مختلف